

PRODI TEKNIK INFORMATIKA

FAK. SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIV. SANATA DHARMA

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER I SEMESTER GASAL TA 2021/2022

Mata Kuliah : Sistem Digital (C)

Kode / SKS : CARC 102 / 2

Hari / Tanggal : Rabu / 13 Oktober 2021

Waktu Ujian : 150 Menit

Sifat : Open Book

Pengampu : Bambang Soelistijanto, S.T., M.Sc., Ph.D

(KUMPULKAN SOAL BESERTA JAWABANNYA!)

- 1. Lakukan konversi bilangan berikut: (tunjukkan dengan cara yang paling efisien!)
 - (a) 3777 ₈ =₁₆
 - (b) 37FD ₁₆ = 8
- 2. (a) Tuliskan persamaan Boole untuk output Z pada gambar 1!
 - (b) Ringkaslah ekpresi logika dari persamaan (a) yang Anda dapatkan!
 - (c) Gambar ulang rangkaian logika yang baru dari persamaan yang didapat di (b)!

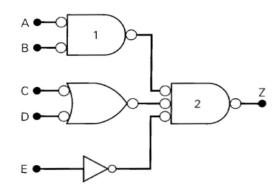


Figure 1.

- 3. Buktikan persamaan ini **BENAR** : $\bar{a}\ \bar{b} + ab + \bar{a}\ b = \bar{a} + b$
- 4. Ringkaslah persamaan ini : $Z=ABC+Aar{B}(\overline{\overline{A}\ \overline{C}})$
- 5. Jika diketahui $x\bar{y} + \bar{x}y = z$, buktikan **APAKAH** persamaan dibawah ini '**BENAR**" :

$$x\bar{z} + \bar{x}z = y$$